



Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Computo


Unidad de aprendizaje: Arquitectura de computadoras [3CV2]

Profesor@: Nayeli Vega García

Proyecto : Implementación del ESCOMips

Alumno: García González Aarón Antonio [N.L. 11]

Julio, 2020

 


Índice

1. ESPECIFICACIÓN DEL PROYECTO	3
1.1. CÓDIGO DE IMPLEMENTACIÓN.....	4
1.2. CÓDIGO DE SIMULACIÓN	8
1.3. DIAGRAMA RTL	9
2. PROGRAMA 1 - SUMADOR UNITARIO.....	10
2.1. PROGRAMA EN MEMORIA DE PROGRAMA	10
2.2. ANÁLISIS TABULAR	10
2.3. SIMULACIÓN.....	10
3. PROGRAMA 2 – LLENAR ARREGLO DE 10 LOCALIDADES EN MEMORIA CON NÚMEROS IMPARES DESCENDENTES COMENZANDO EN 55	11
3.1. PROGRAMA EN MEMORIA DE PROGRAMA	11
3.2. ANÁLISIS TABULAR	11
3.3. SIMULACIÓN.....	11
4. PROGRAMA 3. LLENAR UN ARREGLO DE 35 LOCALIDADES DE MEMORIA CON NÚMEROS EN SUCESIÓN DE 3 EN 3 A PARTIR DEL 87, ORDENARLOS DESCENDENTEMENTE Y MOSTRAR EL ARREGLO ORDENADO.....	12
4.1. PROGRAMA EN MEMORIA DE PROGRAMA	12

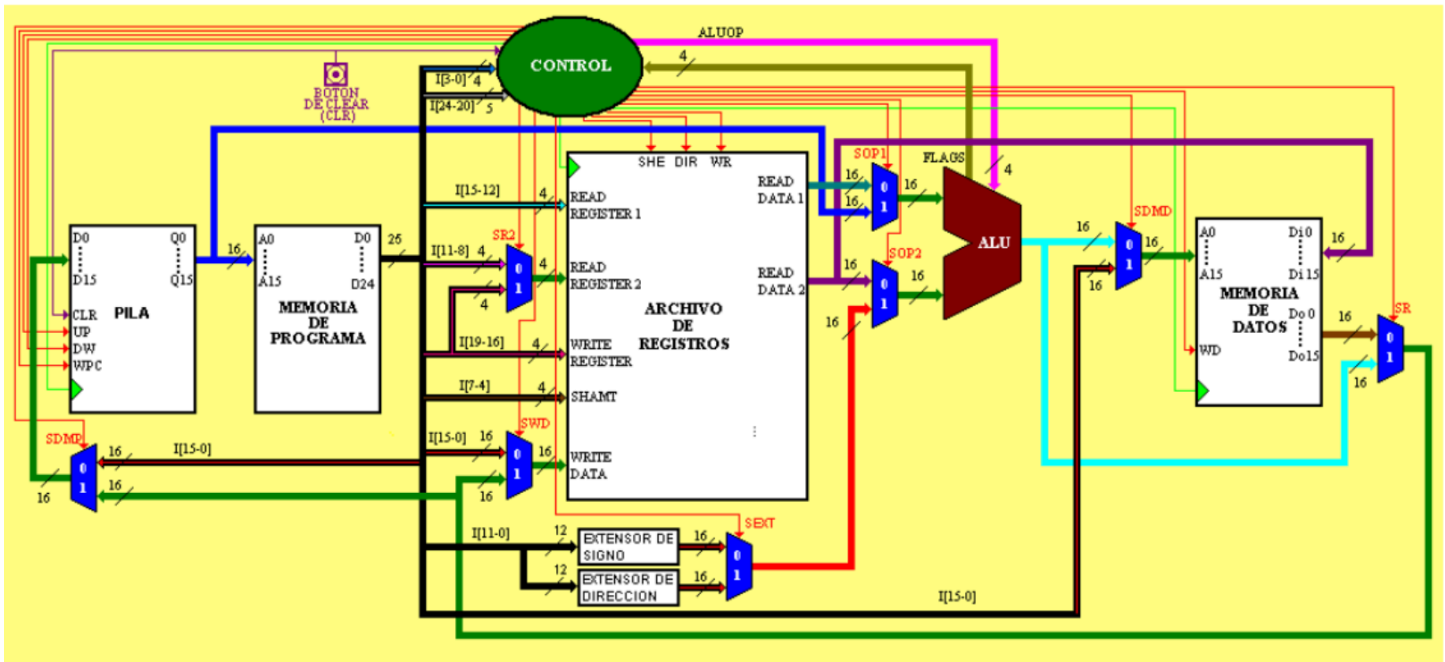1. Especificación del proyecto

Implementar el procesador ESCOMips con las siguientes configuraciones:

- Debe estar implementado por componentes
- Tamaño de los buses de la ALU: 16 bits
- Organización de la memoria de datos: 1024 x 16
- Organización de la memoria de programa: 1024 x 25



Dadas las configuraciones anteriores, vamos a definir el tamaño de los buses de cada componente:

- Pila: Dado que no se especifica modificación alguna, se quedará de la misma densidad que el diagrama original, es decir un bus de entrada de hasta 8 niveles con direcciones de manera simultanea y cada una de estas palabras con un tamaño de 16 bits.
- Memoria de programa: Se solicita una organización de 1024 x 25 bits, es decir hay posibilidad de cargar la memoria ROM hasta con 1024 instrucciones de manera simultanea, por lo que el bus de entrada será de $\log_2(1024)$, es decir 10 bits, y tomara únicamente de la salida de la pila los valores entre 0 y 9 bits.
- Archivo de registros: Dado que no se especifica modificación alguna, se quedará de la misma densidad que el diagrama original, 16 registros y cada uno con datos o direcciones de 16 bits, son 16 registros debido a que cada registro en dirección es de 4 bits, por lo que 2 potencializado a la 4, es 16.
- ALU: Se solicita ser de 16 bits, que es idéntico al diagrama original, por los dos operadores de entrada y resultado será de 16 bits.
- Memoria de datos: Se solicita una organización de 1024 x 16 bits, es decir hay posibilidad de cargar tener almacenado hasta 1024 datos de manera simultanea, por lo que el bus de entrada será de $\log_2(1024)$, es decir 10 bits, y sus salidas son los 16 bits de tamaño de palabra de datos que tiene.
- Unidad de control: Todo se queda igual, es decir nos regresa la microinstrucción adecuada de 20 bits.

1.1. Código de implementación

```
1. library IEEE;
2. use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3.
4. entity ESCOMIPS is
5.     Port (
6.         CLK, RCLR : IN STD_LOGIC;
7.         LECTURA_PC : OUT STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
8.         LECTURA_INSTRUCCION : OUT STD_LOGIC_VECTOR(24 downto 0);
9.         LECTURA_READDATA1, LECTURA_READDATA2 : OUT STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
10.        LECTURA_RES_ALU : OUT STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
11.        LECTURA_BUS_SR : OUT STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
12.        LECTURA_MICROINSTRUCCION : OUT STD_LOGIC_VECTOR(19 downto 0);
13.        LECTURA_NA : OUT STD_LOGIC
14.    );
15. end ESCOMIPS;
16.
17. architecture Behavioral of ESCOMIPS is
18.     -- pila
19.     component pila is
20.         Port (
21.             clk, clr, up, dw, wpc : in STD_LOGIC;
22.             pcin : in STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
23.             pcout : out STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0));
24.     end component;
25.
26.     -- memoria de programa
27.     component MemoriaPrograma is
28.         Port (
29.             dir : in STD_LOGIC_VECTOR (9 downto 0);
30.             dout : out STD_LOGIC_VECTOR (24 downto 0));
31.     end component;
32.
33.     -- archivo de registros
34.     component Archivo_Registro is
35.         Port (
36.             wr,she,dir,clk,clr : in STD_LOGIC;
37.             write_reg,read_reg1,read_reg2,shamt : in STD_LOGIC_VECTOR (3 down
to 0);
38.             write_data : in STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
39.             read_data1,read_data2 : out STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0));
40.     end component;
41.
42.     -- alu
43.     component Alu_16bits is
44.         Port (
45.             a,b : in STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
46.             aluop : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
47.             s : out STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
48.             flags : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
49.     end component;
50.
51.     -- memoria de datos
52.     component MemoriaDatos is
53.         Port (
54.             dir : in STD_LOGIC_VECTOR (9 downto 0);
55.             data_in : in STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
```

```

56.         data_out : out STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
57.         WD, CLK : in STD_LOGIC);
58.     end component;
59.
60.     -- unidad de control
61.     component UnidadControl is
62.         Port (
63.             clk,clr: STD_LOGIC;
64.             cOperacion : in STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 0);
65.             cFuncion,flags : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
66.             s : out STD_LOGIC_VECTOR (19 downto 0);
67.             NA : OUT STD_LOGIC);
68.     end component;
69.
70.     -- delcaracion de buses de transporte de datos
71.
72.     -- SDMP UP DW WPC SR2 SWD SEXT SHE DIR WR SOP1 SOP2 ALUOP3 ALUOP2 ALUOP1
    ALUOP0 SDMD WD SR LF
73.     -- 19 18 17 16 15 14 13 12 11
    10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00
74.
75.     signal microInstruccion : STD_LOGIC_VECTOR(19 downto 0);
76.     signal salida_pila : STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
77.     signal Instruccion : STD_LOGIC_VECTOR(24 downto 0);
78.     signal extension_signo,
    extension_direccion : STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
79.     signal readData1, readData2 : STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
80.     signal banderas_alu_salida : STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
81.     signal resALU : STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
82.     signal salida_memoria_datos : STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
83.
84.     -- Salidas de muxes
85.     signal SDMP : STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
86.     signal SR2 : STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
87.     signal SWD : STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
88.     signal SEXT : STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
89.     signal SOP1, SOP2 : STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
90.     signal SDMD : STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
91.     signal SR : STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
92.
93.     signal CLR : STD_LOGIC;
94.     signal NA : STD_LOGIC;
95.
96.     begin
97.
98.     process (CLK)
99.         begin
100.             if(falling_edge(clk)) then
101.                 CLR <= RCLR;
102.             end if;
103.         end process;
104.
105.     STACK : pila Port map (
106.         clk => CLK,
107.         clr => CLR,
108.         up => microInstruccion(18),
109.         dw => microInstruccion(17),
110.         wpc => microInstruccion(16),
111.         pcin => SDMP,
112.         pcout => salida_pila

```

```

113.         );
114.
115.     MEMPROG : MemoriaPrograma Port map(
116.         dir => salida_pila(9 downto 0),
117.         dout => Instruccion
118.     );
119.
120.     FILEREGISTER : Archivo Registro Port map(
121.         wr => microInstruccion(10),
122.         she => microInstruccion(12),
123.         dir => microInstruccion(11),
124.         clk => CLK,
125.         clr => CLR,
126.         write_reg => Instruccion(19 downto 16),
127.         read_reg1 => Instruccion(15 downto 12),
128.         read_reg2 => SR2,
129.         shamt => Instruccion(7 downto 4),
130.         write_data => SWD,
131.         read_data1 => readData1,
132.         read_data2 => readData2
133.     );
134.
135.     ALUN : Alu_16bits Port map(
136.         a => SOP1,
137.         b => SOP2,
138.         aluop => microInstruccion(7 downto 4),
139.         s => resALU,
140.         flags => banderas_alu_salida
141.     );
142.
143.     MEMDATA : MemoriaDatos Port map(
144.         dir => SDMD(9 downto 0),
145.         data_in => readData2,
146.         data_out => salida_memoria_datos,
147.         WD => microInstruccion(2),
148.         CLK => CLK
149.     );
150.
151.     UNITCONTROL : UnidadControl Port map(
152.         clk => CLK,
153.         clr => CLR,
154.         cOperacion => Instruccion(24 downto 20),
155.         cFuncion => Instruccion(3 downto 0),
156.         flags => banderas_alu_salida,
157.         s => microInstruccion,
158.         NA => NA
159.     );
160.
161.     SR <= salida_memoria_datos when (microInstruccion(1) = '0') else resALU;
162.     SDMP <= Instruccion(15 downto 0) when (microInstruccion(19) = '0') else SR
163. ;
164.     SR2 <= Instruccion(11 downto 8) when (microInstruccion(15) = '0') else Ins
165.     truccion(19 downto 16);
166.     SWD <= Instruccion(15 downto 0) when (microInstruccion(14) = '0') else SR;
167.     SEXT <= (Instruccion(11) & Instruccion(11) & Instruccion(11) & Instruccion
168.     (11) & Instruccion(11 downto 0)) when (microInstruccion(13) = '0') else ("0000" & I
169.     nstruccion(11 downto 0));
170.     SOP1 <= readData1 when (microinstruccion(9) = '0') else salida_pila;
171.     SOP2 <= readData2 when (microinstruccion(8) = '0') else SEXT;

```

```
168.      SDMD <= resALU when (microinstruccion(3) = '0') else Instruccion(15 downto
    0);
169.
170.      LECTURA_PC <= salida_pila;
171.      LECTURA_INSTRUCCION <= Instruccion;
172.      LECTURA_READDATA1 <= readData1;
173.      LECTURA_READDATA2 <= readData2;
174.      LECTURA_RES_ALU <= resALU;
175.      LECTURA_BUS_SR <= SR;
176.      LECTURA_MICROINSTRUCCION <= microInstruccion;
177.      LECTURA_NA <= NA;
178.
179.  end Behavioral;
180.
```


1.2. Código de simulación

```
1. library IEEE;
2. use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3.
4. entity ESCOMIPS_TB is
5. end ESCOMIPS_TB;
6.
7. architecture Behavioral of ESCOMIPS_TB is
8.     component ESCOMips is
9.         Port (
10.             CLK, RCLR : IN STD_LOGIC;
11.             LECTURA_PC : OUT STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
12.             LECTURA_INSTRUCCION : OUT STD_LOGIC_VECTOR(24 downto 0);
13.             LECTURA_READDATA1,
14.             LECTURA_READDATA2 : OUT STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
15.             LECTURA_RES_ALU : OUT STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
16.             LECTURA_BUS_SR : OUT STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
17.             LECTURA_MICROINSTRUCCION : OUT STD_LOGIC_VECTOR(19 downto 0);
18.             LECTURA_NA : OUT STD_LOGIC
19.         );
20.     end component;
21.
22.     -- Señales de transporte
23.     signal CLK, RCLR : STD_LOGIC;
24.     signal LECTURA_PC : STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
25.     signal LECTURA_INSTRUCCION : STD_LOGIC_VECTOR(24 downto 0);
26.     signal LECTURA_READDATA1,
27.     LECTURA_READDATA2 : STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
28.     signal LECTURA_RES_ALU : STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
29.     signal LECTURA_BUS_SR : STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
30.     signal LECTURA_MICROINSTRUCCION : STD_LOGIC_VECTOR(19 downto 0);
31.     signal LECTURA_NA : STD_LOGIC;
32.
33. begin
34.     ESCOMipsMAP : ESCOMips Port map(
35.         CLK => CLK,
36.         RCLR => RCLR,
37.         LECTURA_PC => LECTURA_PC ,
38.         LECTURA_INSTRUCCION => LECTURA_INSTRUCCION,
39.         LECTURA_READDATA1 => LECTURA_READDATA1,
40.         LECTURA_READDATA2 => LECTURA_READDATA2,
41.         LECTURA_RES_ALU => LECTURA_RES_ALU,
42.         LECTURA_BUS_SR => LECTURA_BUS_SR,
43.         LECTURA_MICROINSTRUCCION => LECTURA_MICROINSTRUCCION,
44.         LECTURA_NA => LECTURA_NA
45.     );
46.
47.     CLOCK : process
48.     begin
49.         CLK <= '0';
50.         wait for 5 ns;
51.         CLK <= '1';
52.         wait for 5 ns;
53.     end process;
54.
55.     RESET : process
```




```
55.         begin
56.             RCLR <= '1';
57.             wait for 20 ns;
58.             RCLR <= '0';
59.             wait;
60.         end process;
61.
62.     end Behavioral;
```

1.3. Diagrama RTL

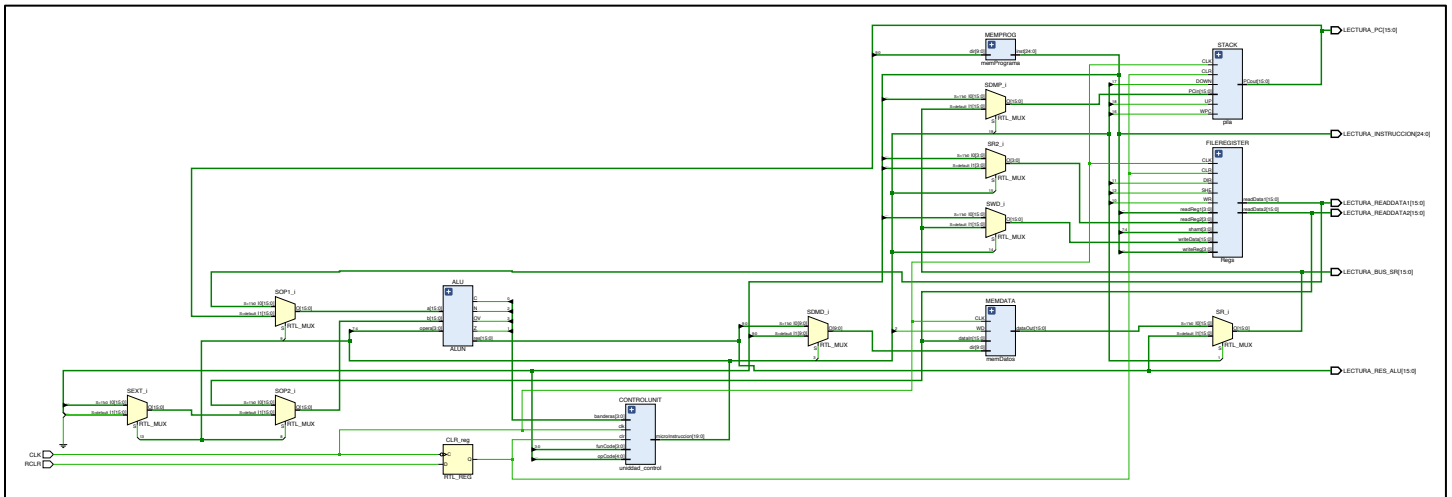

 2. Programa 1 - Sumador unitario

Cargar en la memoria de programa el código del diagrama de flujo que se muestra a continuación. Las instrucciones deben cargarse en la memoria utilizando las constantes definidas en la práctica de Memoria de programa.



2.1. Programa en memoria de programa


```

1. LI & R0 & x"0001",          -- 0
2. LI & R1 & x"0007",          -- 1
3. tipo_r & R1 & R1 & R0 & SU & add, -- 2
4. SWI & R1 & x"0005",          -- 3
5. B & SU & x"0002",           -- 4
  
```

2.2. Análisis tabular


Bus	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11
PC	0	1	2	3	4	2	3	4	2	3	4
Instrucción	LI R0, #1	LI R0, #1	ADD R1, R1, R0	SWI R1, #5	B 0x2	ADD R1, R1, R0	SWI R1, #5	B 0x2	ADD R1, R1, R0	SWI R1, #5	B 0x2
Read Data 1	0	1	7	1	1	8	1	1	9	1	1
Read Data 2	0	1	1	8	1	1	9	1	1	10	1
Res ALU	0	1	8	0	1	9	1	1	10	0	1
Bus SR	U	U	U	U	U	U	U	U	10	9	U

2.3. Simulación

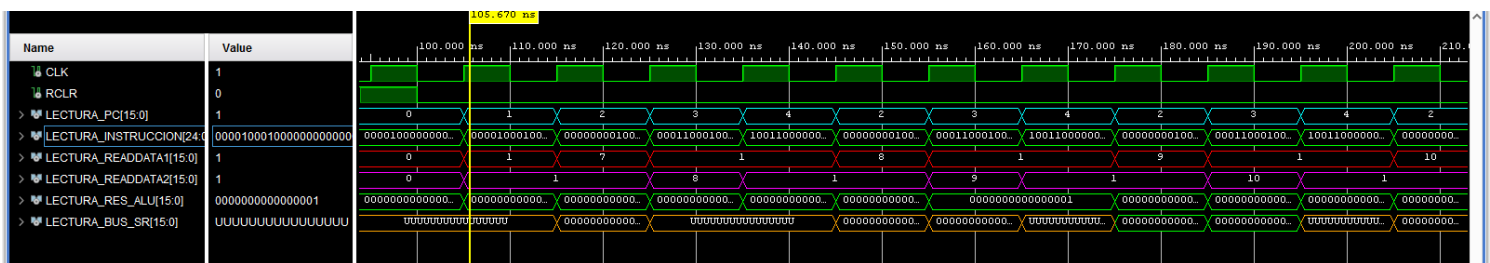

 3. Programa 2 – Llenar arreglo de 10 localidades en memoria con números impares descendentes comenzando en 55

Cargar en la memoria de programa el código del diagrama de flujo que se muestra a continuación. Las instrucciones deben cargarse en la memoria utilizando las constantes definidas en la práctica de Memoria de programa.



3.1. Programa en memoria de programa


```

1. LI & R1 & x"0000",      -- 0
2. LI & R2 & x"000A",      -- 1
3. LI & R3 & x"0037",      -- 2
4. SW & R3 & R1 & x"000",  -- 3
5. ADDI & R1 & R1 & x"001", -- 4
6. SUBI & R3 & R3 & x"002", -- 5
7. BLETI & R2 & R1 & x"ffd", -- 6
8. NOP & SU & SU & SU & SU & SU, -- 7
9. B & SU & x"0007",      -- 8
  
```


3.2. Análisis tabular

Bus	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11
PC	0	1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
Instrucción	LI R1, #0	LI R2, #10	LI R2, #55	SW R3, R1(0x0)	ADDI R1, R1, #1	SUBI R3, R3, #2	BLETI R2, R1, 0xFFD	SW R3, R1(0x0)	ADDI R1, R1, #1	SUBI R3, R3, #2	BLETI R2, R1, 0xFFD
Read Data 1	0	0	0	0	0	55	1	1	1	53	2
Read Data 2	0	0	0	55	0	0	10	0	53	0	0
Res ALU	0	0	0	0	1	53	3	1	2	51	3
Bus SR	U	U	U	U	U	U	U	U	2	51	U

3.3. Simulación

 

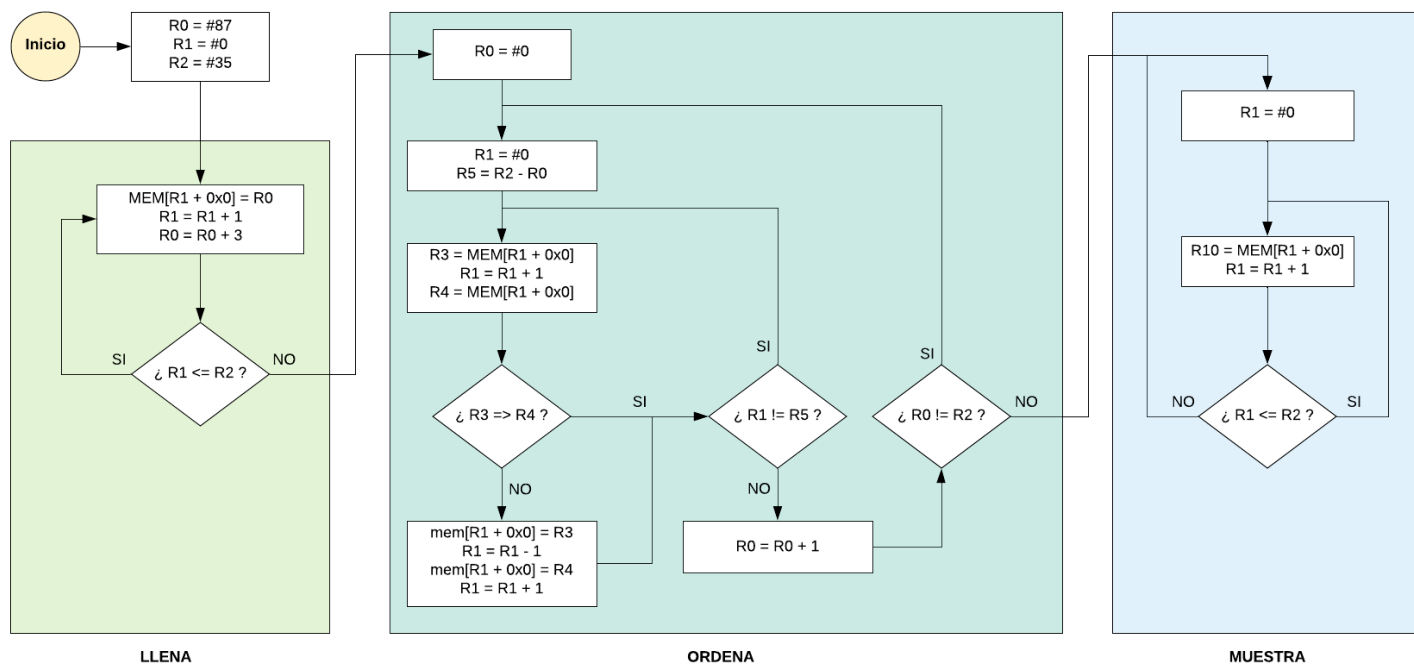- DIAGRAMA DE FLUJO DE ALGORITMO PARA LLENAR, ORDENAR DESCENDENTEMENTE Y MOSTRAR N NUMEROS EN LENGUAJE ENSAMBLADOR ESCOMIPS**



4.1. Programa en memoria de programa

1.	LI & R0 & x"0057", --	0
2.	LI & R1 & x"0000", -- Contador	1
3.	LI & R2 & x"0008", -- N= 20	2
4.	CALL & SU & x"0007",--Llenar	3
5.	CALL & SU & x"000C",--Ordenar	4
6.	CALL & SU & x"001B",--Mostrar	5
7.	B & SU & x"0005",--	6
8.		
9.	----- SUBROUTINA LLENAR -----	
10.		
11.	SW & R0 & R1 & x"000", --	7
12.	ADDI & R1 & R1 & x"001",--	8
13.	ADDI & R0 & R0 & x"003",--	9
14.	BLETI & R2 & R1 & x"FFD",--	10
15.	RET & SU & SU & SU & SU & SU,--	11
16.		
17.	----- SUBROUTINA ORDENAR -----	
18.		
19.	LI & R0 & x"0000", --LI R0=0	12
20.	LI & R1 & x"0000", --LI R1=0	13
21.	tipo_r & R5 & R2 & R0 & su & sub, --SUB R5= R2-R0	14
22.	LW & R3 & R1 & x"000", --LW R3=MEM[R1+0]	15
23.	ADDI & R1 & R1 & x"001", --R1=R1+1	16
24.	LW & R4 & R1 & x"000", --LW R4=MEM[R1+0]	17
25.	BGETI & R4 & R3 & x"005", --R3 <= R4	18

26. SW & R3 & R1 & x"000", -- mem[R1+0]=R3	19
27. SUBI & R1 & R1 & x"001", --R1=R1-1	20
28. SW & R4 & R1 & x"000", -- mem[R1+0]=R4	21
29. ADDI & R1 & R1 & x"001", --R1=R1+1	22
30. BNEI & R5 & R1 & x"FF8", --R1 != R5	23
31. ADDI & R0 & R0 & x"001", --R0=R0+1	24
32. BNEI & R2 & R0 & x"FF4", --R0 != R2	25
33. RET & SU & SU & SU & SU & SU,-- RET	26
34.	
35. ----- SUBROUTINA MOSTRAR -----	
36.	
37. LI & R1 & x"0000", --LI R1=0	27
38. LW & R10 & R1 & x"000",-- LW R10=MEM[R1+0]	28
39. ADDI & R1 & R1 & x"001", --R1=R1+1	29
40. BLETI & R2 & R1 & x"FFE",-- R1<=R2	30
41. RET & SU & SU & SU & SU & SU,--RET	31